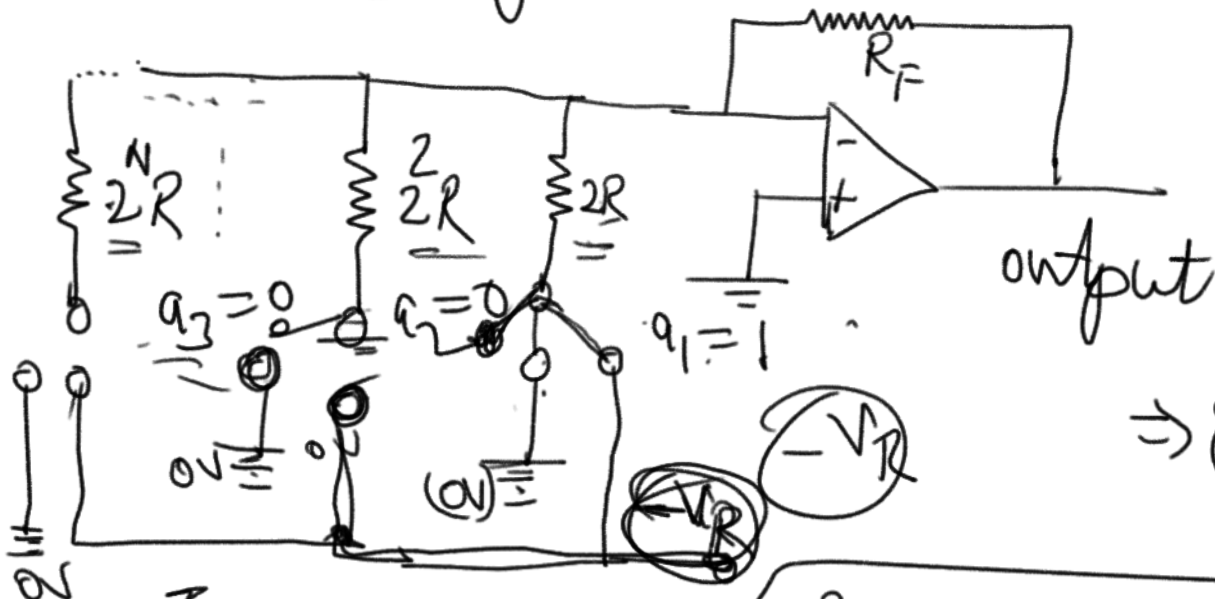


Binary Weighted Resistor




Relay



3 bit

100
a3 a2 a1

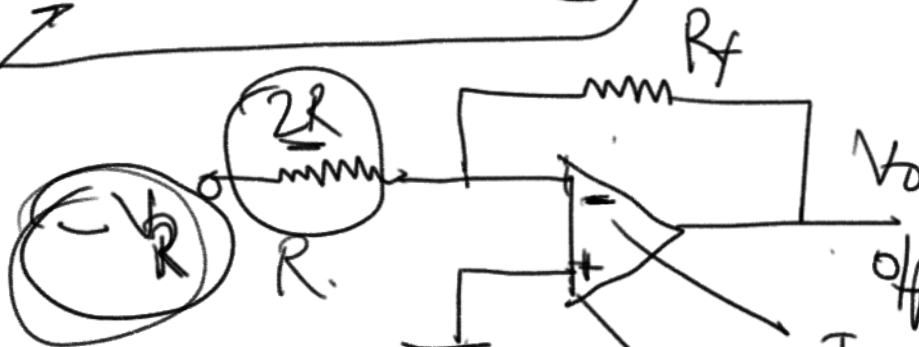

① Inverting Amplifier

② Non-Inverting Amplifier


Inverting Amplifier

$$V_o = -\frac{R_F}{2R} (-V_R) = \frac{R_F}{2R} (V_R)$$

$$R = R_F = \frac{R_F}{2R} (V_R)$$


$$V_i - V_o$$

$$V_0 = \frac{V_R}{2}$$

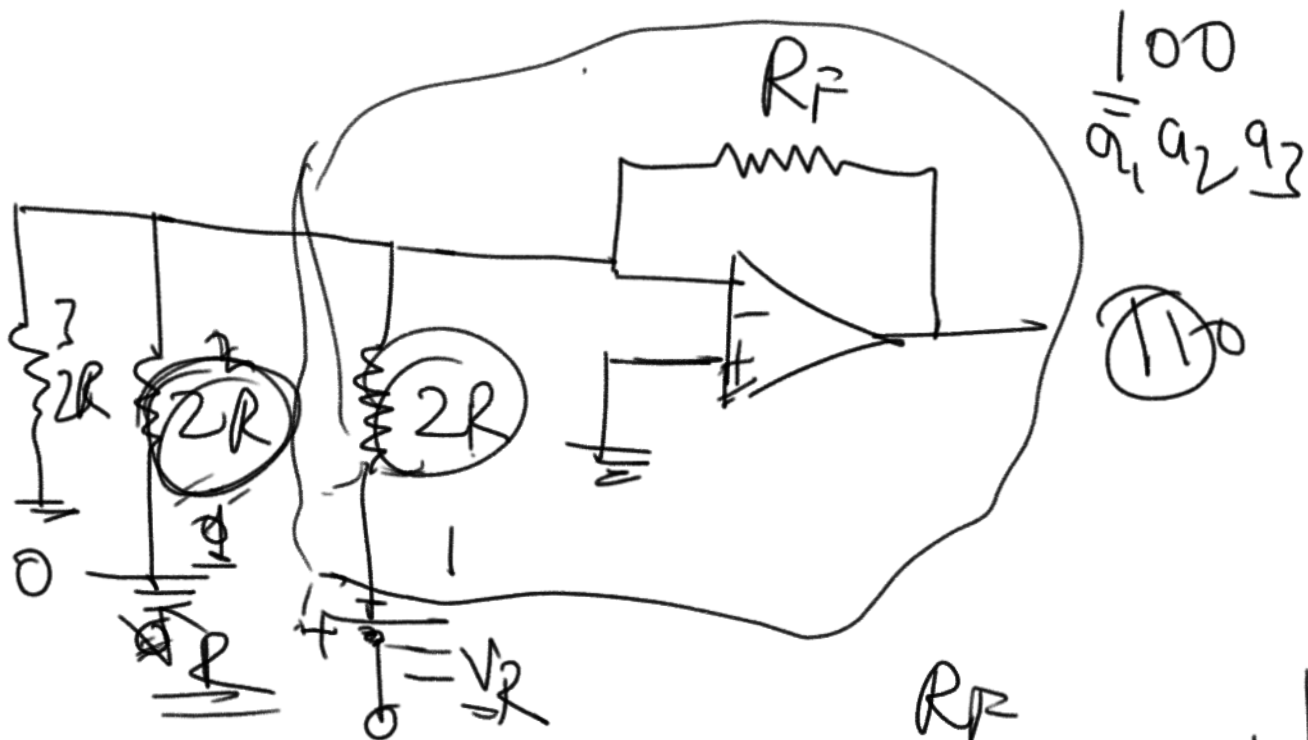

100
 a_1, a_2, a_3

110

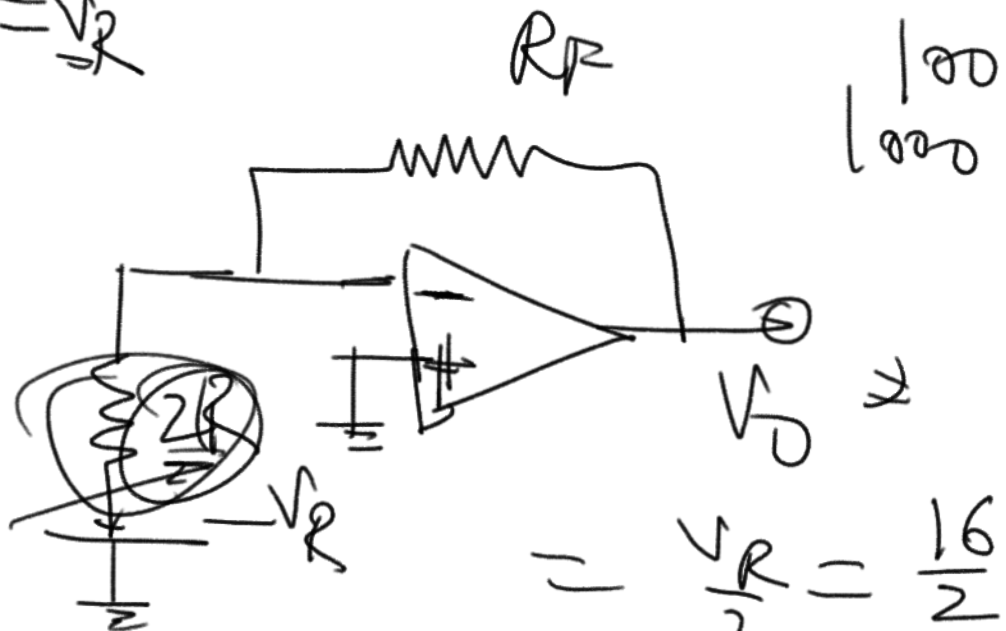

100
 1000


8V

$$= \frac{V_R}{2} = \frac{16}{2} = 8V$$

$a_1 = 1, 000$



$R_1 = I_p$
 Referred

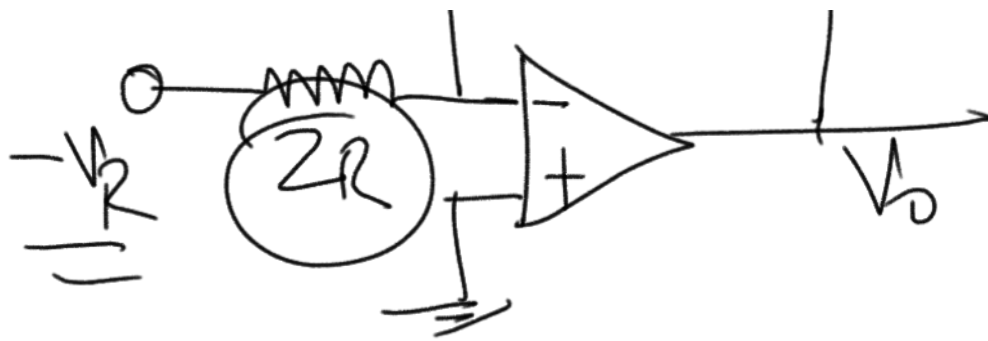


Kein Jense
 $= 2R$

$$V_0 = \frac{-R_F(-V_R)}{2R}$$

$$= \frac{V_R \cdot R_F}{2R} = \frac{V_R \cdot R_F}{2R}$$

$$R = R_F$$

$$V_0 = \frac{V_R}{2}$$

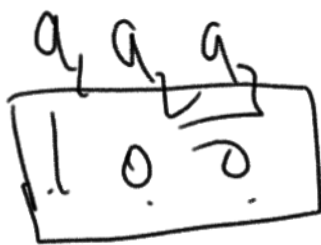

$$V_R = 2^n = 2^3 = 8V$$

$$V_0 = \frac{8}{2} = 4V$$

$$V_0 = 4V$$



10 - 4



1 0 0
2² 2¹ 2⁰

$$= 0 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2$$

$$= 0 + 0 + 2^2 = 4$$



$$V_o = \frac{-R_F}{2^N R_i} (-V_R)$$

$$V_o = \frac{V_R}{2^N}$$

100

$$V_0 = \left[\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \dots + \frac{a_n}{2^n} \right] \cdot V_R$$

$\begin{matrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ | & 0 & 1 \end{matrix}$

$$\Rightarrow V_0 = \left[\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{2^3} + \dots + \frac{a_n}{2^n} \right] V_R$$

$$V_0 \Rightarrow \left[\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2^3} \right] V_R \quad (2^3 = V_R)$$

$$= \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{8} \right] V_R$$

$$= \left(\frac{4+1}{8} \right) V_R = \frac{5}{8} V_R$$

101

$$V_R = 2^3 = 8$$

$$= \frac{5}{8} \cdot 8$$

$$= 5$$

1 0 1
1 1 1

$$|0\rangle \Rightarrow 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 4 + 0 + 1 = 5V$$

$$\frac{110}{a_1 a_2 a_3} = \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{2^3} \right) \cdot V_R$$

$$\begin{aligned} V_R = 2^3 &= 8V \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 \right) \cdot V_R \\ &= \left(\frac{2+1}{4} \right) \cdot V_R \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{loop} \\ 2^4 &= 16 \\ V_R &= 16 \\ &= \frac{3 \cdot V_R}{4} \\ &= \frac{3 \cdot 8}{4} \\ &= 3 \times 2 = 6V \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$$

$$\begin{matrix} & (&) & &) \\ & 2 & 1 & 0 & \\ (& \times & 2 & + & 1 \times 2 & + & 0 \times 2 & = & 4 + 2 + 0 \\ & & & & & & & = & 6V \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} 1000 &= \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{2^3} + \frac{a_4}{2^4} \right) \\ 2^4 = 16 = V_R &= \left(\frac{1}{2} + 0 + 0 + 0 \right) \cdot V_R \\ &= \frac{1}{2} \cdot V_R = \frac{16}{2} \\ &= 8V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1000 &= 8V \\ 2^3 &= 8V \\ 2 \times 1 + 0 + 0 + 0 &= 8V \end{aligned}$$