

Analog to Digital Converter


Friday, February 4, 2022 8:56 AM

Counter type ADC

$$\begin{array}{r} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \begin{array}{l} - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 00 \\ 01 \\ 10 \\ 11 \\ 100 \\ 101 \end{array}$$
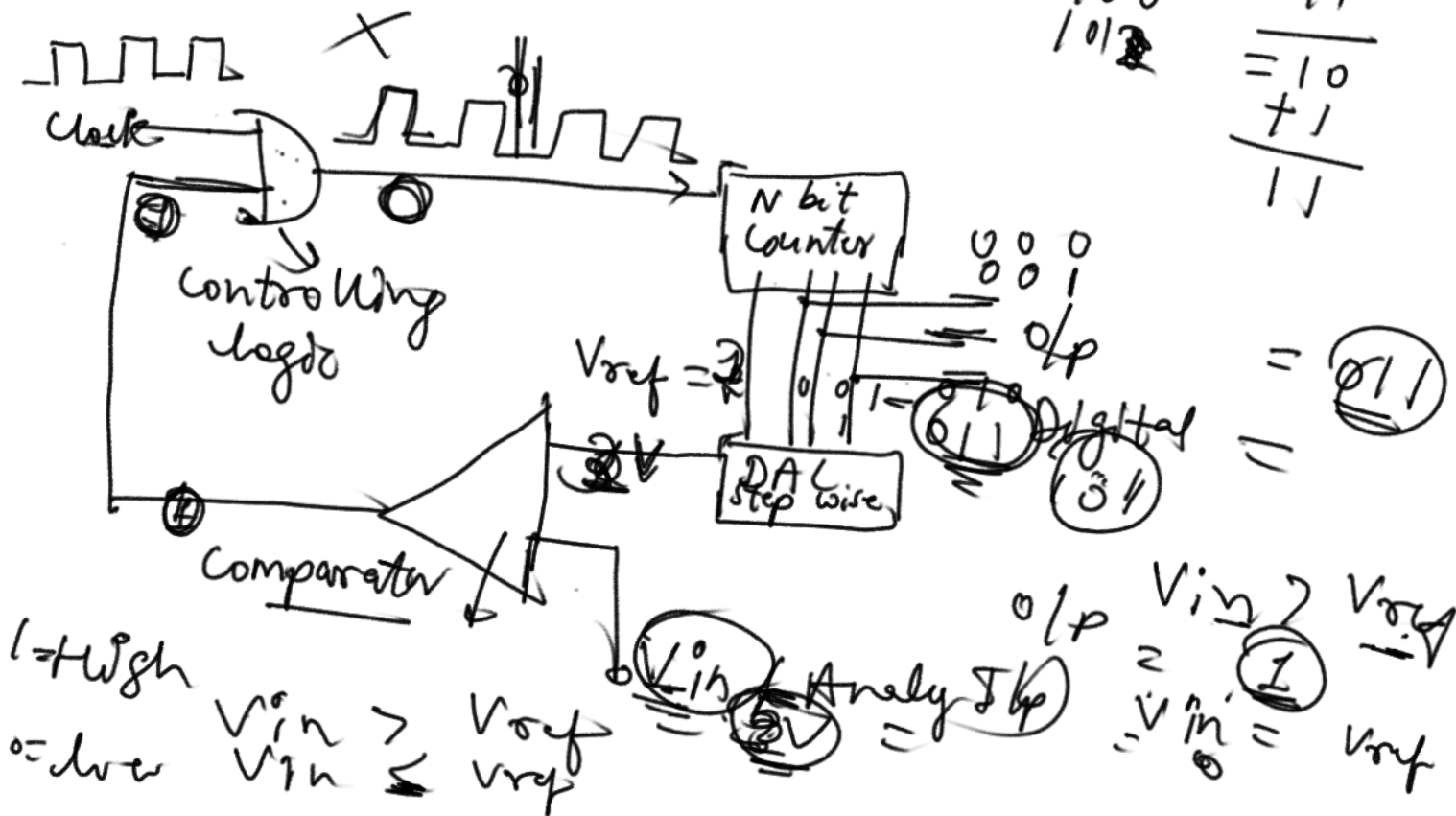
$$\begin{array}{r} 001 \\ +1 \\ \hline =10 \\ +1 \\ \hline 11 \end{array}$$




Successive Approximation type ADC
 (Successive)



clock.
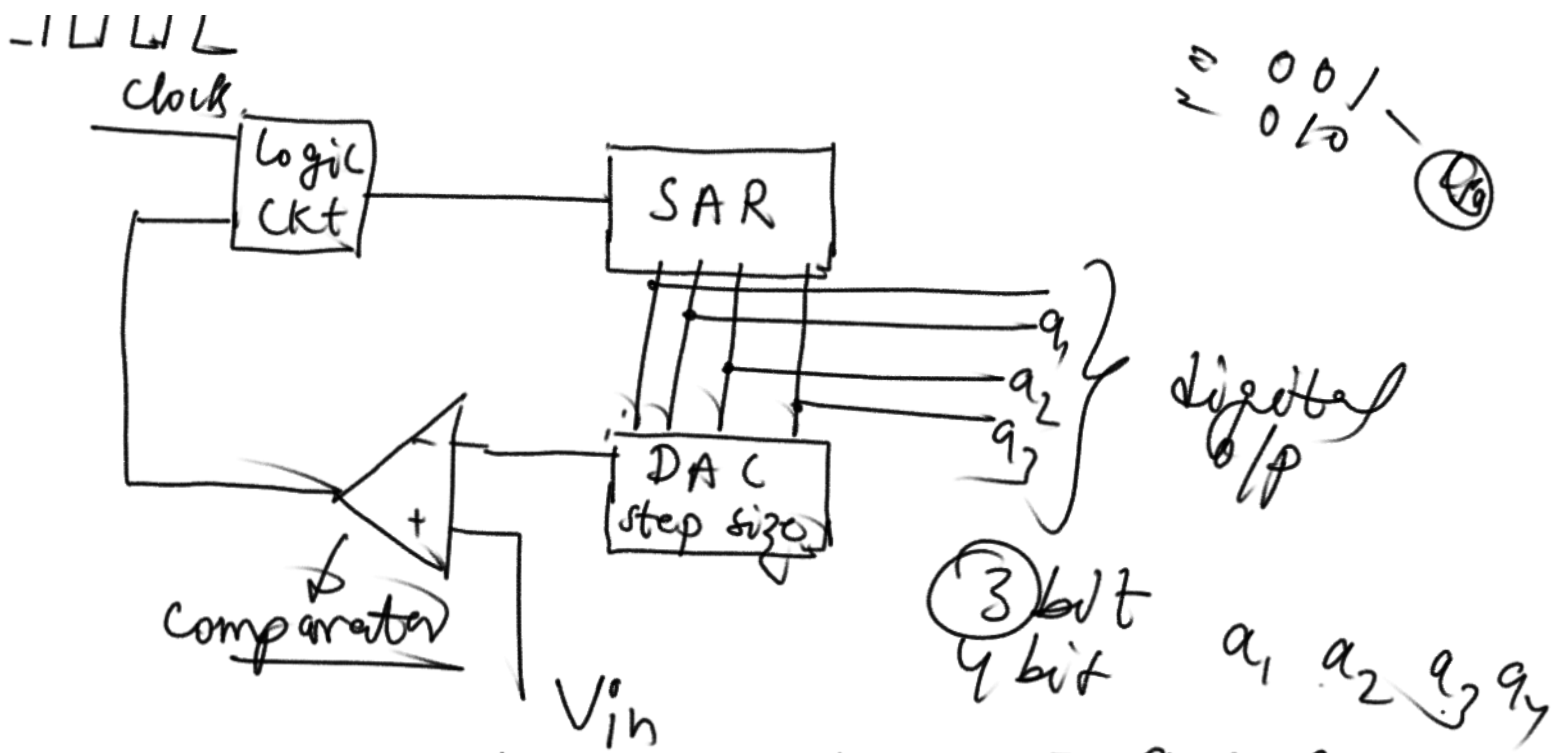
$$\begin{array}{r} 001 \\ +1 \\ \hline =101 \end{array}$$



Set 1 Reset 0

3 bit

(Analog I/P)

SAR = 1

= a₁ a₂ a₃

100

100

$V_{in} > V_d \rightarrow$ set your next bit

$V_{in} < V_d \rightarrow$ set bit is going to reset & will set next bit.

100

000 = 0

$V_{in} > V_d$

110

010

111

$V_{in} > V_d$ 111 = 7

$V_{in} < V_d$ 110 = 6

$V_{in} > V_d$ 101 = 5

